

Instante / acción	dout A	dout B	R2
Situación inicial	10	20	20
A cambia a índice 2, antes del flanco	10	20	20
Después del siguiente flanco	20	20	20
Después de escribir 99 en R2 por A	20	20	99
Después del siguiente flanco sin escritura	99	99	99

Al ejecutar la simulación, R0 nunca cambia, sin importar que se escriba en él, porque la lógica de escritura descarta explícitamente cualquier intento de escritura cuando el índice es 0. La condición *regA_idx* != '0' hace que rf[0] no se ejecute, sin importar el valor de we ó din. Asimismo, si rf[0] tuviera un valor diferente a cero almacenado, la salida de lectura de R0 para índice 0 se fuerza a '0' directamente.